


①

a) $V_C = 6V$ alacak şekilde $R_E = ?$

$$V_{CC} = 16V, R_{B1} = 82k\Omega, R_{B2} = 24k\Omega, R_C = 5k\Omega, V_{BE} = 0.7V, \beta = 150$$

[# Not] : Dc analizde kapasitörlerin dirensi $\frac{1}{2\pi fC} = \infty$ "yani asık devre"
 $\rightarrow DC'de = 0$

Devre bu şeyle dönüsecek:

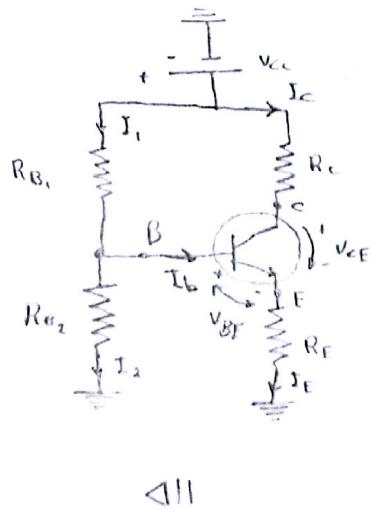

DII

n-p-n transistor: akım kollektörden E'ye


yaklaşıklanalizde:

R_E o kadar büyük ki $I_b \approx 0 \Rightarrow I_1 = I_2$
 yani $R_{B1} = R_{B2}$ sonde,

$$V_B = V_{R_2} = \frac{V_{CC} + R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{16V + 24k\Omega}{(82 + 24)k\Omega}$$

Günlük bulucu

$$V_B = 3.63 \text{ Volt}$$

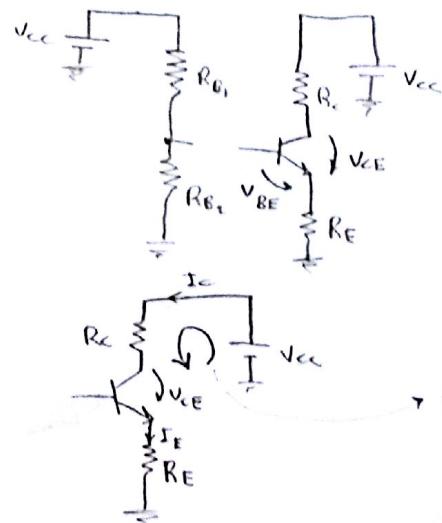

$$\Rightarrow V_{BE} = V_B - V_E$$

$$0.7 = 3.63 - V_E \Rightarrow V_E = 2.93 \text{ Volt}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_{CE} = 6 - 2.93 = 3.07 \text{ Volt}$$

→ geri döndürmek için:

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E = 0 ; \quad (I_C \approx I_E)$$

$$I_E \approx I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{R_C} = \frac{(16 - 2.93 - 3.07)V}{5k\Omega} = 1.465 \text{ mA}$$

$$I_E \approx I_C = 2 \text{ mA}$$


$$Ve nihayet!! \Rightarrow R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{2.93}{2 \times 10^{-3}} = 1.465 k\Omega$$

(b)



Not : 1) AC analizde kapasitörlerin direnci = $\frac{1}{2\pi f C}$
 → ne de şük büyük
 yani "Kapasiteler kısa devre"

2) DC kaynakları → kısa devre

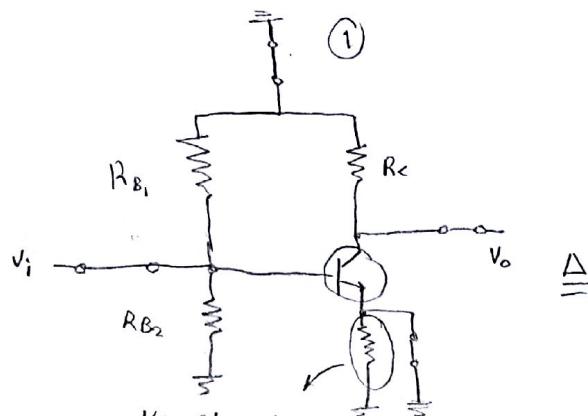3) köprülenmiş elementler devre dışı bırakılır. "qz sona anlatılacak".



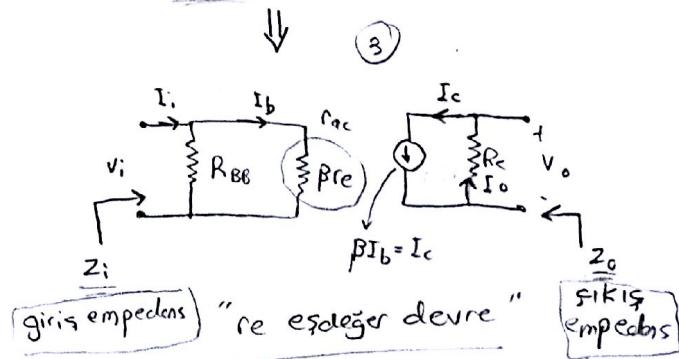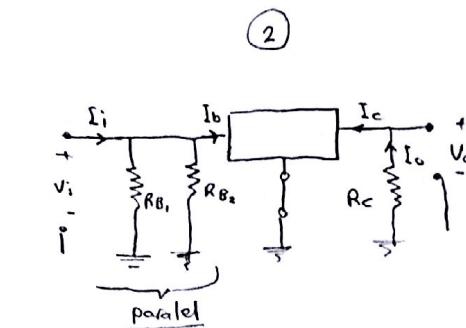Köprülenmiş:
 akım en kolay
 yolu seçecek
 dolayısıyla burdan
 akım akmayıacak.



$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}} = 13 \Omega$$

$$\Rightarrow r_{ac} = \beta r_e = 150 * 13 = 1.95 \text{ k}\Omega$$


$$R_{BB} = R_{B1} // R_{B2} = 18.6 \text{ k}\Omega$$

$$a) Z_i = R_{BB} // \beta r_e = 1.76 \text{ k}\Omega$$

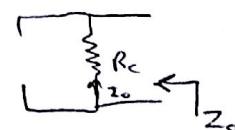b) Z_o 'u bulmak için $V_i = 0$ "kısa devre" $\Rightarrow I_i = 0 \Rightarrow I_b = 0 \Rightarrow I_c = \beta I_b = 0$ "acık devre"

$$Z_o = R_c = 5 \text{ k}\Omega$$

$$c) A_v \text{ "gerilim kazancı"} = \frac{V_o}{V_i}$$



$$\text{Şekil (3)'te} \quad = -\frac{I_o R_c}{V_i} = -\frac{\beta I_b R_c}{V_i} = -\frac{\beta \frac{V_i}{\beta r_e} R_c}{V_i} = -\frac{R_c}{r_e} = -\frac{5 \text{ k}\Omega}{13 \Omega} = -384.6$$



$$d) A_i \text{ "akım kazancı"} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{I_b} = \beta = 100 //$$

$$\textcircled{2} \quad V_{CC} = 25 \text{ V}, R_{B_1} = 220 \text{ k}\Omega, R_{B_2} = 33 \text{ k}\Omega, R_E = 1.8 \text{ k}\Omega, V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$B = 180$$


$$V_{CE} = 0.5 V_{CC} = 0.5 \times 25 = 12.5 \text{ V} \text{ olacak şekilde } R_C = ?$$

*** DC'de Kapasitörler açık devre.**

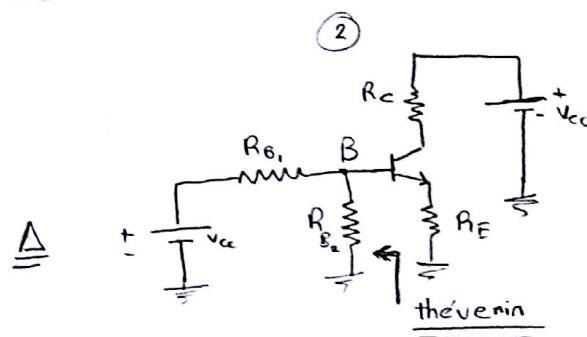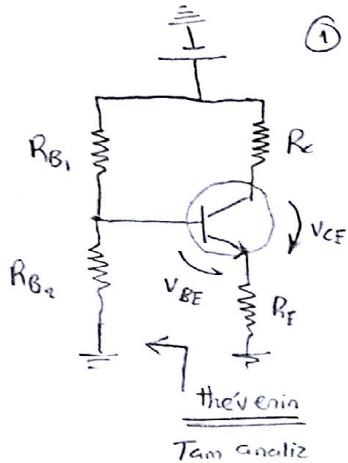


Tam analiz

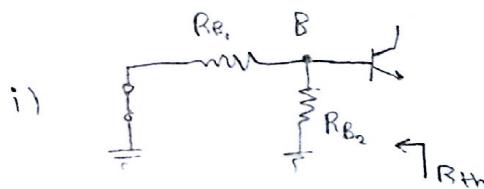- a) Tam Analiz: $\rightarrow V_{CC} = 0$ "kısa devre" ve R_{th} bulunur.
 $\rightarrow V_{CC}$ geri konulur ve E_{th} bulunur.



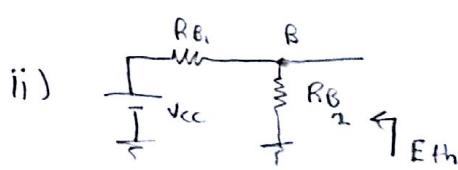
$$R_{th} = R_{B_1} // R_{B_2} = 28.7 \text{ k}\Omega$$



$$E_{th} = V_{R_{B_2}} = \frac{V_{cc} R_{B_2}}{R_{B_1} + R_{B_2}} \quad \begin{matrix} \text{"Gerilim bölücü} \\ \text{seri elementlerde"} \end{matrix}$$


$$E_{th} = 3.26 \text{ Volt}$$

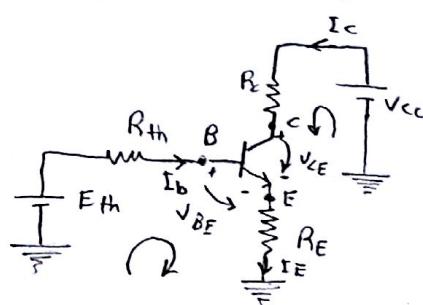- Sonra "Thevenin" esdeğer devre konulur [bir kaynak ve ana seri bağlanmış direnç]
 $\frac{E_{th}}{R_{th}}$



giriş gerilme denklemi:
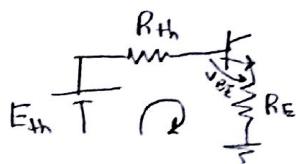
$$-E_{Th} + I_B R_{Th} + V_{BE} + I_E R_E = 0$$



$$\begin{aligned} I_E &= I_C + I_E \\ &= \beta I_B + I_E \\ \Rightarrow I_E &= (\beta + 1) I_B \end{aligned}$$

$$-E_{Th} + I_B R_{Th} + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1) R_E} = \frac{(3.26 - 0.7) V}{(28.7 + (180 + 1) \cdot 1.8) k\Omega}$$

$$I_B = 7.22 \mu A$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 180 \cdot 7.22 \mu A$$


$$I_E \approx I_C = 1.23 mA$$

çıkış gerilme denklemi:

$$-V_{CE} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E = 0$$

$$I_C R_C = V_{CC} - V_{CE} - I_E R_E \quad ; \quad I_E \approx I_C$$
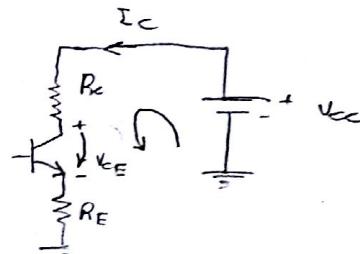
$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - I_C R_E}{I_C} = \frac{25 - 12.5 - 2.214}{1.23 mA} = 8.36 k\Omega$$



b) yaklaşık analizi: 1. soruda yapıldığı gibi:

- Şekil ①'den: $V_B = V_{RB_2} = \frac{V_{CC} + R_{B_2}}{R_{B_1} + R_{B_2}}$ Gerilim bölücü.

$$V_B = 3.26 \text{ volt} \quad "1. şıklıktaki E_{Th}"$$

$$V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow V_E = V_B - V_{BE} = 3.26 - 0.7 = 2.56 \text{ volt}$$

$$I_E \approx I_C = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.56 V}{1.8 k\Omega} = 1.42 mA \quad "az önce bulduğumuz I_C'ye yakın"$$

* çıkış gerilme denkleminden:

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} + I_E R_E = 0 \quad ; \quad I_C \approx I_E$$


$$\Rightarrow R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - I_C R_E}{I_C} = \frac{25 - 12.5 - 1.42mA \cdot 1.8 k\Omega}{1.42mA} = 7 k\Omega$$

yaklaşık metod ayırdan
"8.36 kΩ" den uzak

③ burada hemen AC analiz istemiş ve "ne" esdeğer devre!!

ama $R_E = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \rightarrow$ Bunu bulmak için DC analiz yapmalıyız

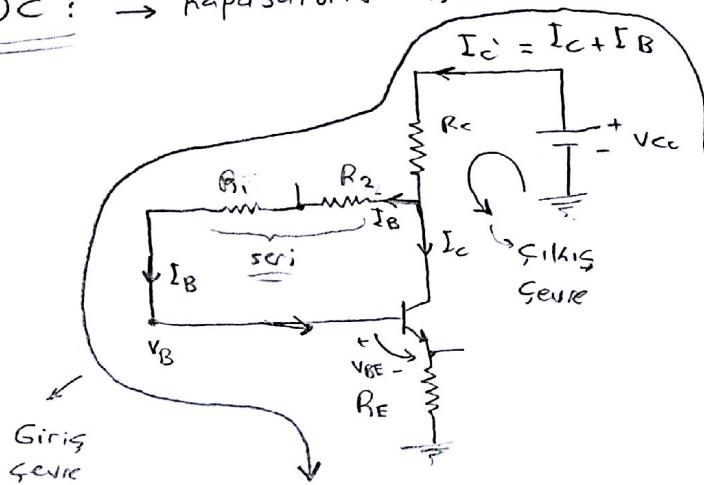a) DC : \rightarrow Kapasitörler açık devre



bu devre

67. sayfada
aynisi vardır.

$$-V_{CC} + I_C' R_C + V_{BE} + (R_{F_1} + R_{F_2}) I_B + I_E R_E = 0$$

$$-V_{CC} + (\beta+1) I_B R_C + (R_{F_1} + R_{F_2}) I_B + (\beta+1) R_E + V_{BE} = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{F_1} + R_{F_2} + (\beta+1)(R_C + R_E)} = \frac{(12 - 0.7) \text{ V}}{[(20 + 30) + (100+1)(3 + 2)] \text{ k}\Omega}$$

$$I_B = 20.3 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 2.03 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_C' \approx I_E = I_C + I_B = 2.05 \text{ mA}$$

$$I_C' = I_C + I_B \\ = \beta I_B + I_B$$



$$I_C' = (\beta + 1) I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

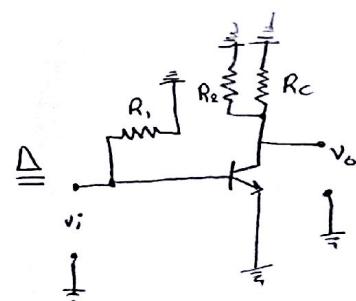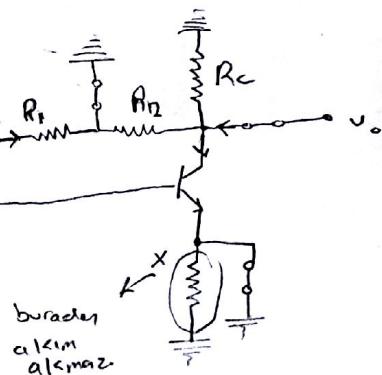b) AC :


- DC kaynakları kısa devre
- Kapasitörler kısa devre
- Köprülenmiş elementler kısa devre.

buradaki gelen akım
(C_3) kısa devre
edildiğinde sadece
 R_{F_1} üzerinden gidiş
toprağa gider
Yani
" R_{F_2} " esdeğer
devre de sıklıkla
yansıacak



R_e es devre devre

Kollektör
geri
besleme
99. sayfa

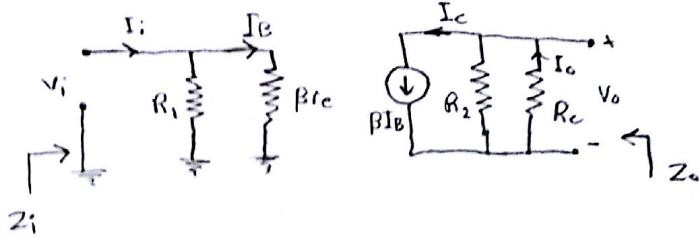

$$R_1 \rightarrow R_{F1} = 26 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 \rightarrow R_{F2} = 32 \text{ k}\Omega$$

a) $Z_i = R_1 \parallel \beta r_e$

$$\boxed{Z_i = 1.2 \text{ k}\Omega}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.05 \text{ mA}} = 12.7 \Omega$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta r_e = 1.27 \text{ k}\Omega}$$


b) Z_o 'u bulmak için $V_i = 0 \Rightarrow I_b = 0 \Rightarrow I_c = \beta I_B = 0$ "özik devre"

$$\boxed{Z_o = R_2 \parallel R_C = 2.73 \text{ k}\Omega}$$



$$R = R_2 \parallel R_C = 2.73 \text{ k}\Omega$$
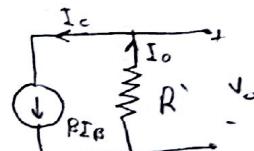
$$\begin{aligned} \text{c)} A_V &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R'}{V_i} \\ &= \frac{-\beta I_B R'}{V_i} = \frac{-\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) R'}{V_i} \end{aligned}$$



$$\boxed{A_V = -\frac{R'}{r_e} = -\frac{2.73 \text{ k}\Omega}{12.7 \Omega} = -214.96}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

$$\rightarrow I_o = \frac{I_c + R_2}{R_2 + R_C} = \frac{\beta I_B R_2}{R_2 + R_C}$$

$$\Rightarrow \frac{I_o}{I_B} = \frac{\beta R_2}{R_2 + R_C}$$

$$\rightarrow I_B = \frac{I_i R_1}{R_1 + \beta r_e} \Rightarrow \frac{I_B}{I_i} = \frac{R_1}{R_1 + \beta r_e}$$

AKIM BÖLÜCÜ:



$$\boxed{I_2 = \frac{I_i \cdot R_1}{R_1 + R_2}}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_B} \cdot \frac{I_B}{I_i}$$

d)

$$\boxed{A_i = \frac{\beta R_2}{R_2 + R_C} \cdot \frac{R_1}{R_1 + \beta r_e} = 85.48}$$


④ Bu soru 100% 'u ③' soruya benzer DC NE AC analizinde de sadece değerler farklı ve a) silikonda ilave olarak I_c buldukta sonraki:

Sıkış gerre "önceki soruda gösterilmiş"

$$\begin{aligned} -V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E &= 0 \\ \downarrow & \quad \downarrow \\ I_B + I_C & \quad I_C \\ \text{Verilmiş} \end{aligned}$$

ve $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ şeklinde bulunur.

⑤ a) Dene bu şekilde sizilebilir:

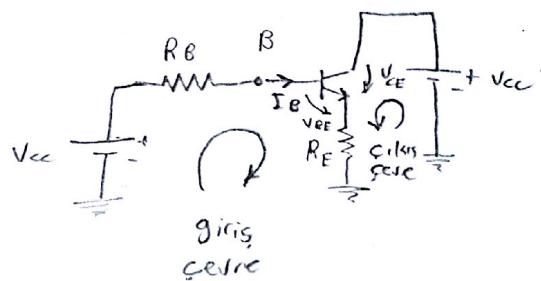

Giriş gerre: $-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$

$$-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} + (\beta+1) I_B R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1) R_E} = \frac{(12 - 0.7) V}{[560 + (100+1) 2.2] K\Omega}$$


$$\Rightarrow I_B = 14.4 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_C \approx I_E = \beta I_B = 1.44 \text{ mA}$$

- AC : burada önceki sorulardan tek farkı
 R_C olmamak ve R_E körprütenmemiş
 Yani esdeğer devrede dahil edilmeli

Emetör izleyici

devre 96. sayfa

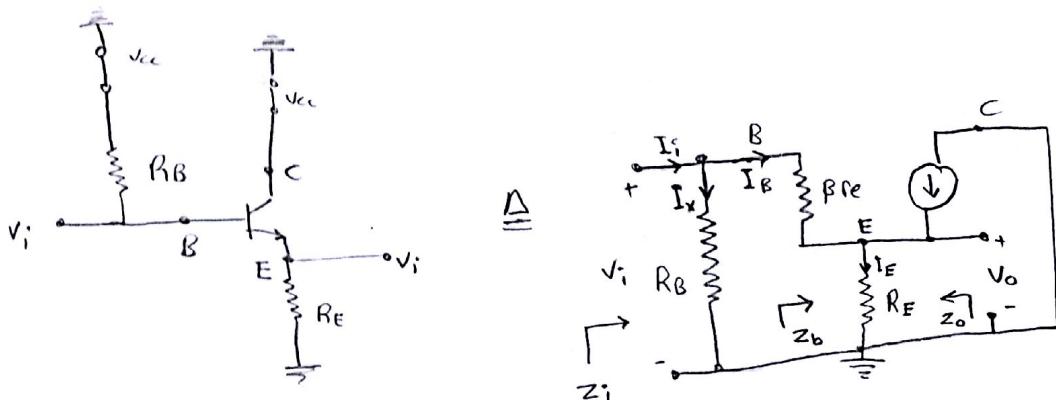

$$Z_i = R_B // Z_b$$

$$V_i = I_B \beta R_E + (\beta + 1) I_B R_E$$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_B} = \beta R_E + (\beta + 1) R_E$$

$$r_e = \frac{26 mV}{I_E} = \frac{26 mV}{1.44 mA} = 18.1 \Omega$$

$$Z_b = 100 * 18.1 + (100+1) 2200 \Omega$$


$$Z_b = 22.4 k\Omega$$

$$a) \Rightarrow Z_i = R_B // Z_b = \frac{560 * 22.4}{560 + 22.4} = 21.5 k\Omega$$

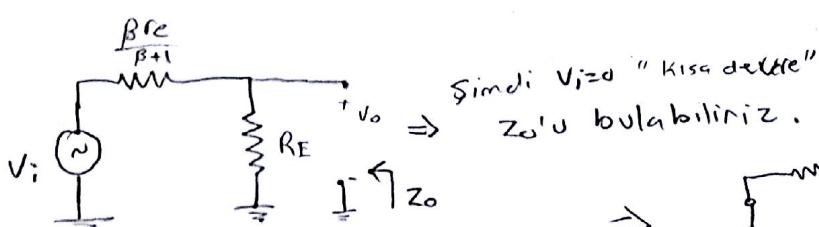- b) Z_o 'u bulmak için $V_i=0$ "kısa devre" fakat burada şikis emetör
 üzerinde alındığından (βR_E) Z_o 'ye gireceğiz:

$$I_E = (\beta + 1) I_B = (\beta + 1) \frac{V_i}{Z_b} = \frac{(\beta + 1) V_i}{\beta R_E + (\beta + 1) R_E}$$

→ bu bir
 şerke denklemi
 alındığını
 düşünürsek
 o şerkenin
 devresi bu şekilde
 olurdu:



$$\Rightarrow Z_o = R_E // \frac{\beta R_E}{\beta + 1}$$

$$Z_0 = R_E \parallel \frac{\beta r_e}{\beta + 1}$$

$$\beta r_e = 100 * 18.1 = 1.81 \text{ k}\Omega$$

b) $Z_0 = 2.2 \text{ k}\Omega \parallel 17.9 \Omega = \frac{2200 + 17.9}{2217.9} = 17.7 \Omega$

\curvearrowleft emetör üzerinden
alınıyor!!

c) $A_V = \frac{V_o}{V_{i*}}$

$$= \frac{I_E R_E}{V_i} = \frac{(\beta+1) I_B R_E}{I_B \beta r_e + (\beta+1) I_B R_E} = \frac{R_E}{\frac{\beta r_e}{\beta+1} + R_E} = 0.99 \approx 1 \quad //$$

d) $A_i = \frac{I_o}{I_i} =$

$\curvearrowleft I_o = I_E = (\beta+1) I_B \Rightarrow \frac{I_o}{I_B} = (\beta+1)$

$\curvearrowleft I_B = \frac{I_i R_B}{R_B + Z_B} \Rightarrow \frac{I_B}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + Z_B}$


$$P_i = \frac{I_o}{I_B} \cdot \frac{I_B}{I_i} = \frac{(\beta+1) R_B}{R_B + Z_B} = \frac{(100+1) 560 \text{ k}\Omega}{(560 + 22.4) \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{97.11}}$$

bu devrede Z_i büyüklikası, Z_o küçüklikası

$A_V = 1$, A_i büyüklikası istenen bir durumdan
gölkü bu devre akım yükseltmek için sadece
kullanılır

(6)

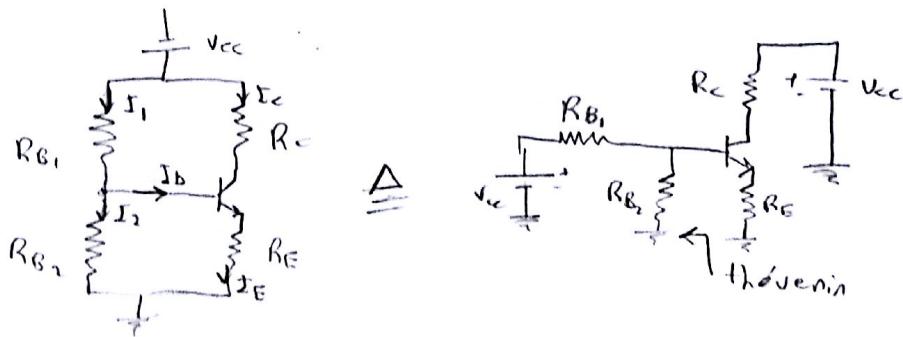
a) Bu devre Tariç analizi ile çözülebilir "Thevenin"



Thevenin eşdeğer devre : $\rightarrow V_{cc} = 0$ "kısa devre" ve R_{th} bulunur.
 $\rightarrow V_{cc}$ geri konularak E_{th} bulunur.

$$\alpha = \frac{V_{BE}}{V_{cc}} \quad R_{th} = R_{B1} // R_{B2} = \frac{56 + 5.6}{56 + 5.6} = 5.09 \text{ k}\Omega$$
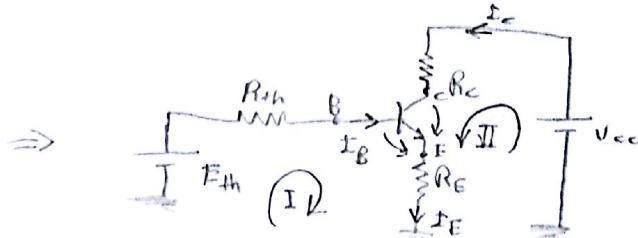
$$E_{th} = V_{RB2} = \frac{V_{cc} \times R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 1.81 \text{ Volt}$$



$$\textcircled{I}: -E_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

$$-E_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1) R_E} = \frac{(1.81 - 0.7)}{(5.09 + (100+1) \times 0.56)} \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_B = 1.8 \text{ mA} \quad \Rightarrow [I_C \approx I_E = \beta I_B = 1.8 \text{ mA}]$$

$$\text{II: } -V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E = 0 \quad ; \quad I_C \approx \Sigma_E$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$V_{CE} = 20 - 1.8 \text{ mA} (1 + 0.56) \text{ k}\Omega$$

$$V_{CE} = 17.2 \text{ V}$$

$$V_E = I_E R_E = 1.8 \text{ mA} * 0.56 \text{ k}\Omega$$

$$V_E = 1 \text{ Volt}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_C = V_{CE} + V_E$$

$$V_C = 17.2 + 1 = 18.2$$

$$V_{Cya}$$


$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20 - 1.8 \text{ mA} * 1 \text{ k}\Omega = 18.2 \text{ Volt}$$

b) Bu devre bir "Emetör izleyici" devresidir [Sıkıks emetörden climış]


A_C → DC Kaynakları kısa devre.

→ Kapasitörler kısa devre.

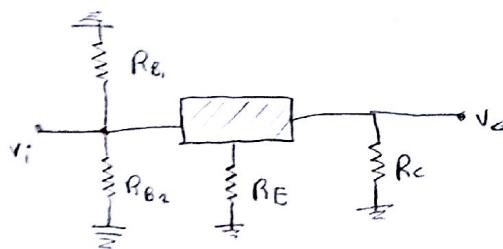④ burada da ③ soruda gibi R_E köprülenmemiştir.



$$R_{BB} = R_{B1} // R_{B2}$$

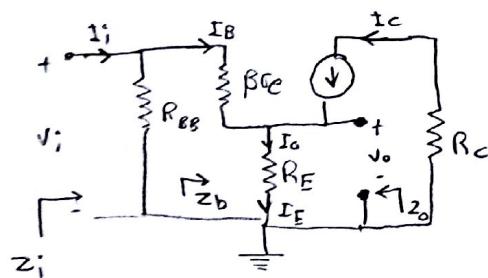

$$Z_i = R_{BB} \parallel Z_b$$

$$V_i = I_B \beta r_e + I_E R_E$$

$$V_i = I_B \beta r_e + (\beta+1) R_E I_B \quad (\because I_B)$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{I_B} = \beta r_e + (\beta+1) R_E = \underline{\underline{Z_b}}$$

$$Z_b = (\beta 14.4 + (\beta+1) 560) \Omega$$

$$\boxed{Z_b = 58 \text{ k}\Omega} \Rightarrow Z_i = Z_b \parallel R_{BB} = 58 \parallel 5.09$$

a) $\boxed{Z_i = 4.68 \text{ k}\Omega}$

$$r_e = \frac{26 \text{ mA}}{I_E} = \frac{26 \text{ m}\Omega}{1.8 \text{ mA}} = 14.4 \Omega$$


$$\boxed{\beta r_e = 1.44 \text{ k}\Omega}$$

b) yine Z_o 'u bulmak için $V_i = 0$ "kısıcık devre" yapmalıyız ama
 βr_e katkısını da bulmak için:

$$I_o = I_E = (\beta+1) I_B = (\beta+1) \frac{V_i}{Z_b}$$

$$I_o = I_E = \frac{(\beta+1) V_i}{\beta r_e + (\beta+1) R_E} \Rightarrow \boxed{I_E = I_o = \frac{V_i}{\frac{\beta r_e}{\beta+1} + R_E}}$$

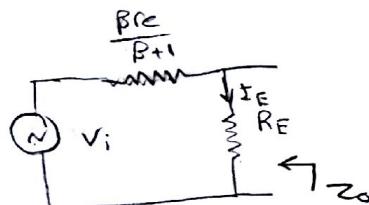bu bir şerit denklem olduğunu
düşünsek bu şeritin devresi:



Simdi $V_i = 0$ "kısıcık devre"

$$\Rightarrow Z_o = R_E \parallel \frac{\beta r_e}{\beta+1}$$

$$Z_o = (560 \parallel 14.25) \Omega$$

$$\boxed{Z_o = 18.9 \Omega}$$

$$c) A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{I_E R_E}{I_B Z_b} = \frac{(\beta+1) I_B R_E}{I_B Z_b} = \frac{(\beta+1) R_E}{Z_b} = \frac{(\beta+1) R_E}{\beta r_e + (\beta+1) R_E} = \frac{R_E}{\frac{\beta r_e}{\beta+1} + R_E}$$

$$A_V = \frac{0.56}{\frac{100 \times 14.4}{101} + 0.56} = 0.98 \approx 1 //$$

$$d) A_i = \frac{I_o}{I_i} \rightarrow I_o = I_E = I_B(\beta+1) \Rightarrow \frac{I_o}{I_B} = (\beta+1)$$


$\Sigma_B = \frac{R_{BB} I_i}{R_{BB} + Z_b}$ "akım bölüğü"

$$\Rightarrow \frac{I_B}{I_i} = \frac{R_{BB}}{R_{BB} + Z_b}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_B} \cdot \frac{I_B}{I_i} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{(\beta+1) R_{BB}}{R_{BB} + Z_b} = \frac{(0.1 * 5.09) k\Omega}{(5.09 + 58) k\Omega}$$

A_i = 8.18

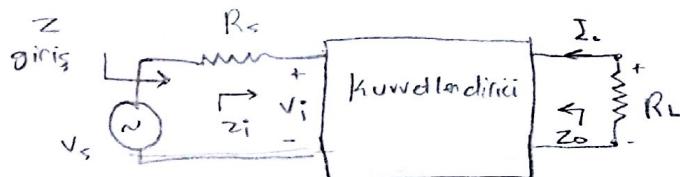c1*) $R_s = 100 \Omega$ $R_L = 250 k\Omega$



R_s Kaynak direnci
ve R_L yük direncinin
devrelerde etkisi
100. Sayı F4

$Z_{\text{Diris}} = R_s + Z_i = 0.1 + 4.68 = 4.78 k\Omega$

$$V_i = \frac{V_s \cdot Z_i}{Z_i + R_s} \quad \text{"Gerilim bölüğü"}$$

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{Z_i}{Z_i + R_s}$$

toplum Gerilim kazancı : $A_{Vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = A_v \cdot \frac{Z_i}{Z_i + R_s} = \frac{0.98 * 4.68}{4.68 + 0.1}$

$A_{Vs} = 0.96$ "Gerilim kazancı azaltılmış"

$\rightarrow I_i = \frac{V_i}{Z_i}, \rightarrow I_o = \frac{V_o}{R_L}$

$$\Rightarrow A_{Is} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\frac{V_o}{R_L}}{\frac{V_i}{Z_i}} = \frac{Z_i}{R_L} A_v = \frac{4.68}{250} * 0.98 =$$

$A_{Is} = 0.018$

R_L çok büyük olunca Akım kazancı azalır.
ve burada Akım kazancı his yok gibidir.