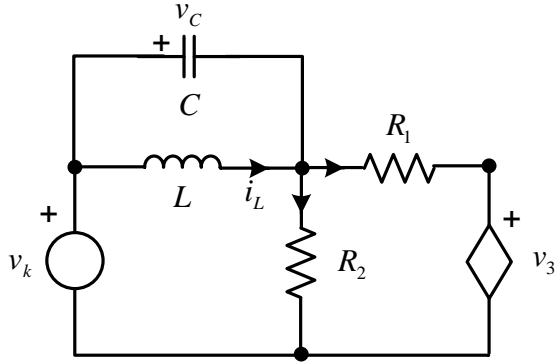


**Uygulama 1.** Aşağıdaki devrenin uygun ağacını çizerek durum denklemlerini çıkarınız.



$$v_k = \cos 2t$$

$$v_3 = \mu \cdot v_C$$

$$\mu = 1$$


$$C = 1 \text{ F}$$

$$L = \frac{1}{2} \text{ H}$$

$$R_1 = R_2 = 1 \Omega$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot v_k$$

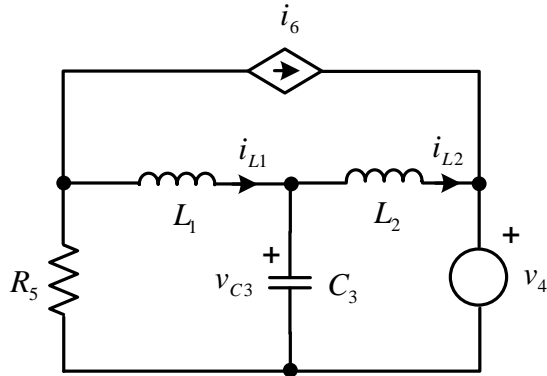**Uygulama 2.** Aşağıdaki devrenin uygun ağacını çizerek durum denklemlerini çıkarınız.



$$L_1 = L_2 = 1 \text{ H}$$

$$C_3 = 1 \text{ F}$$

$$R_5 = 1 \Omega$$


$$i_6 = \beta \cdot v_{C3}$$

$$\beta = 1$$

$$v_4 = u(t)$$


$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_{C3} \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C_3} & -\frac{1}{C_3} \\ -(\frac{1+R_5}{L_1}) & -\frac{R_5}{L_1} & 0 \\ \frac{1}{L_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{C3} \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \cdot v_4$$

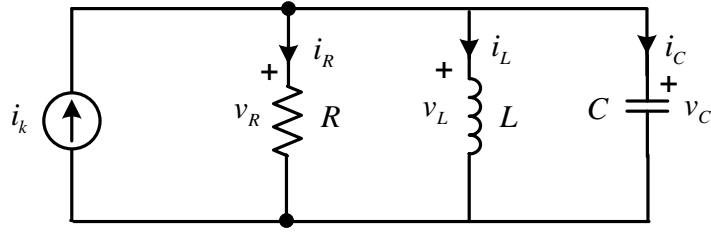**Uygulama 3.** Aşağıdaki devrenin uygun ağacını çizerek durum denklemlerini çıkarınız.



$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R.C} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot i_k$$

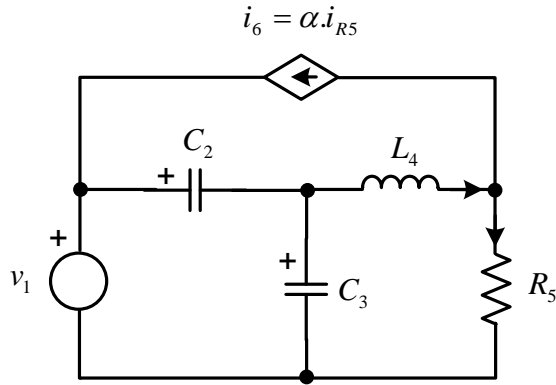**Uygulama 5.** Aşağıdaki devrenin uygun ağacını çizerek durum denklemlerini çıkarınız.



$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_{C3} \\ i_{L4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C_2 + C_3} \\ \frac{1}{L_4} & -\frac{R_5}{L_4(1 + \alpha)} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{C3} \\ i_{L4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{C_2}{C_2 + C_3} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{dv_1}{dt}$$